



LED Lighting 應用

Happiness Redefined
www.walterfuse.com




LED Lighting Profile

					
3W PAR16	3x2W PAR20	10W PAR30	15W PAR30	15W PAR38	22W PAR38
					
5W Light bulb	3W GU10	15W LED Daylight	1W MR11	3W MR16	
					
3W Down Light	15W Down Light	3W Torch	3W LED Desk Light	Street Lighting	

LED Lighting

(1~8W) AC/DC Non-isolated circuit (非隔離式電源線路)

(G13 / GU10 / PAR16 / PAR20)

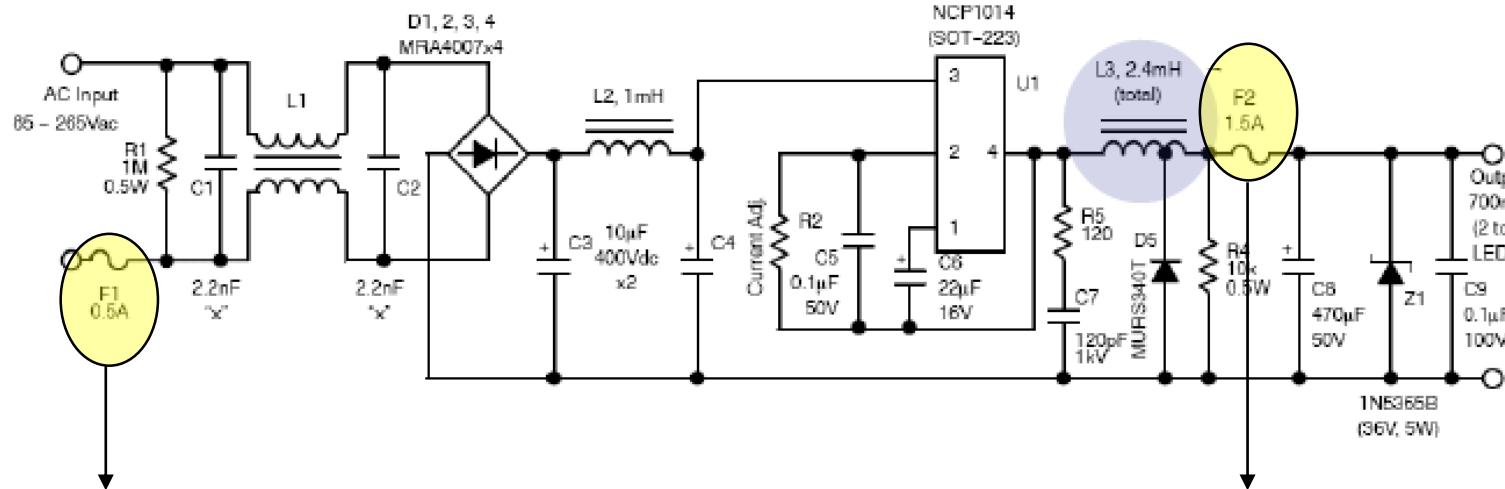


DIP Fuse :

可使用2010/2020/2410 等系列保險絲，
已達到輸入端完整之電流保護；
並符合小型化,可自動打件之需求

SMD Fuse :


可使用1206/0603 等系列保險絲，
已達到輸出端完整之電流保護

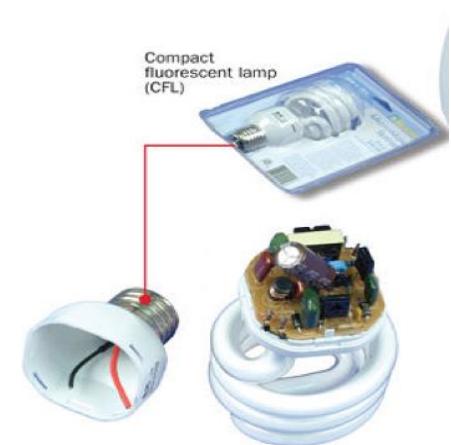


LED Lighting

(1~8W) AC/DC Isolated circuit (隔離式電源線路)
(G13 / GU10 / PAR16 / PAR20)

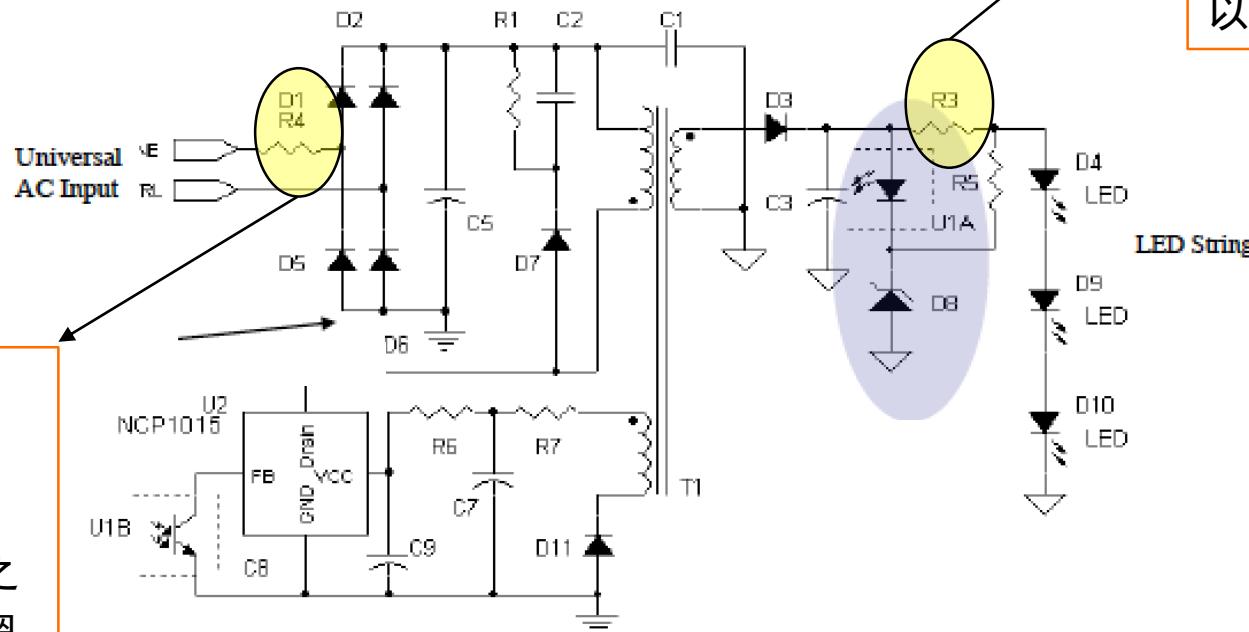DIP Fuse :
可使用2010/2020/2410等系列保險絲取代電阻式保險絲，
避免電阻式保險絲其不穩定之
保護動作，造成產品產生高溫
之安全疑慮



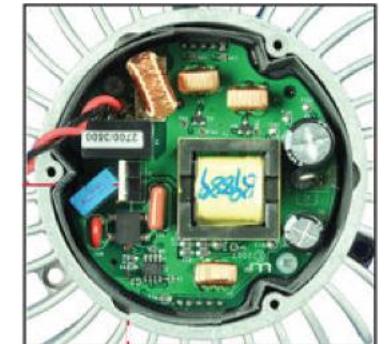CSR :
MSH2512 / STE1206
可提供更準確之電流偵測，
以及更低的產品溫升




LED Lighting

(8~25W)AC/DC Isolated circuit (隔離式電源線路)

(PAR30 / PAR38 / Tube)


DIP Fuse :
可使用
2010/2020/2410
等系列保險絲

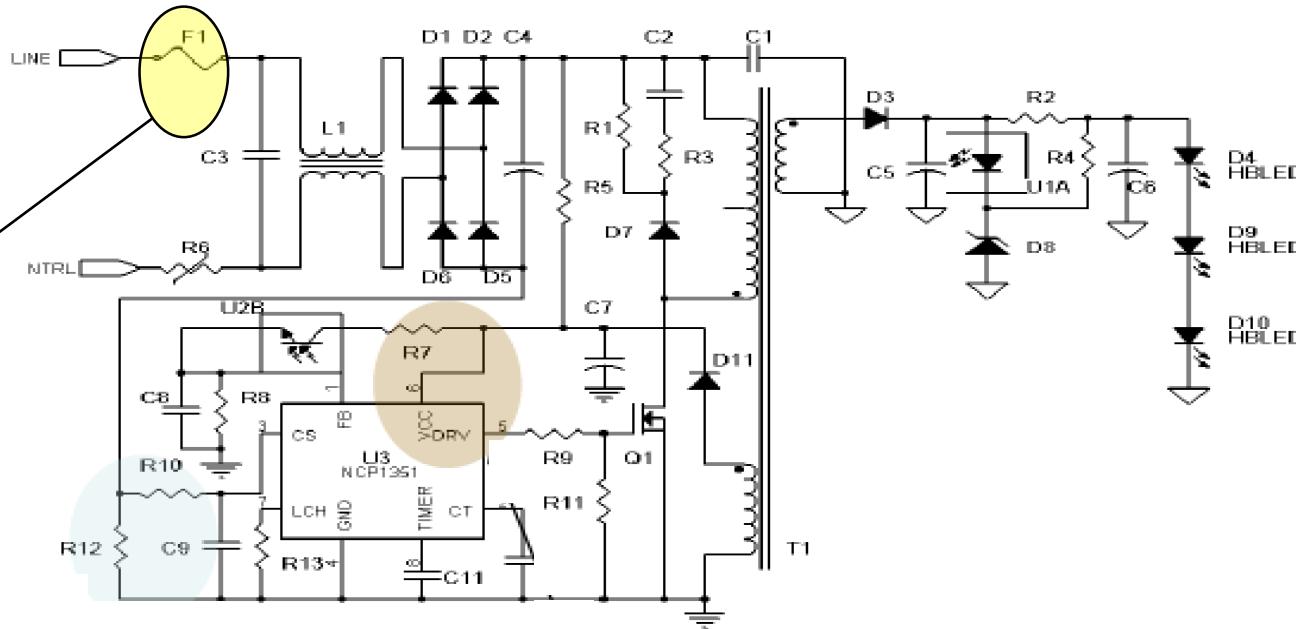

LED Lighting

AC/DC circuit High power with PFC (大功率含PFC線路)

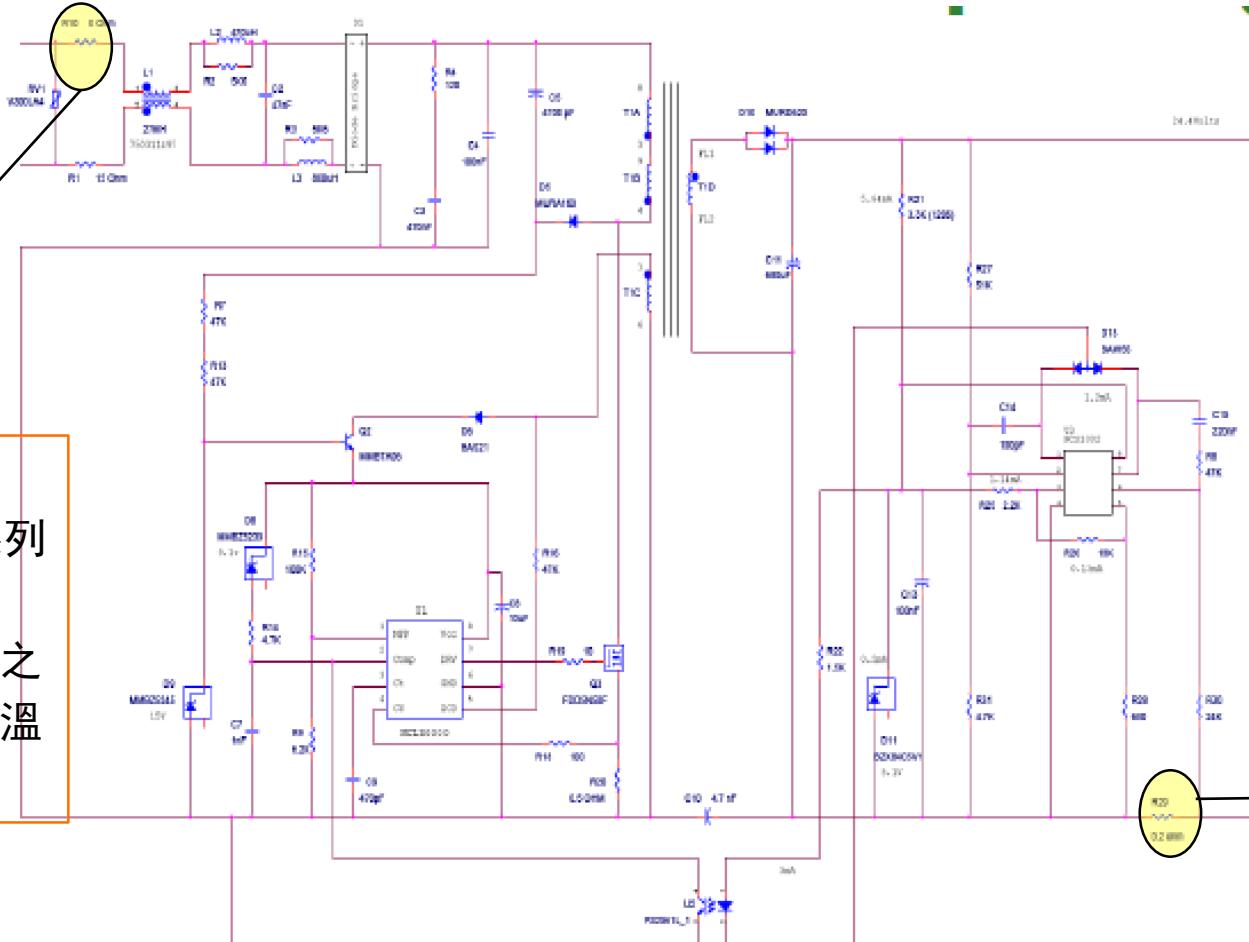DIP Fuse :
可使用2010/2020/2410等系列
保險絲取代電阻式保險絲，
避免電阻式保險絲其不穩定之
保護動作，造成產品產生高溫
之安全疑慮





CSR
MASH2512/STE1206
可提供更準確之電流偵測，
以及更低的產品溫升

LED Lighting

DC/DC Circuit (直流線路)

(MR11/MR 16 LED Bulb/Automotive)

Input voltage: 5V~28 Vdc

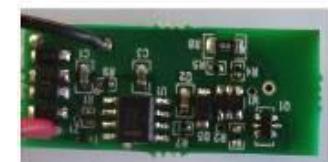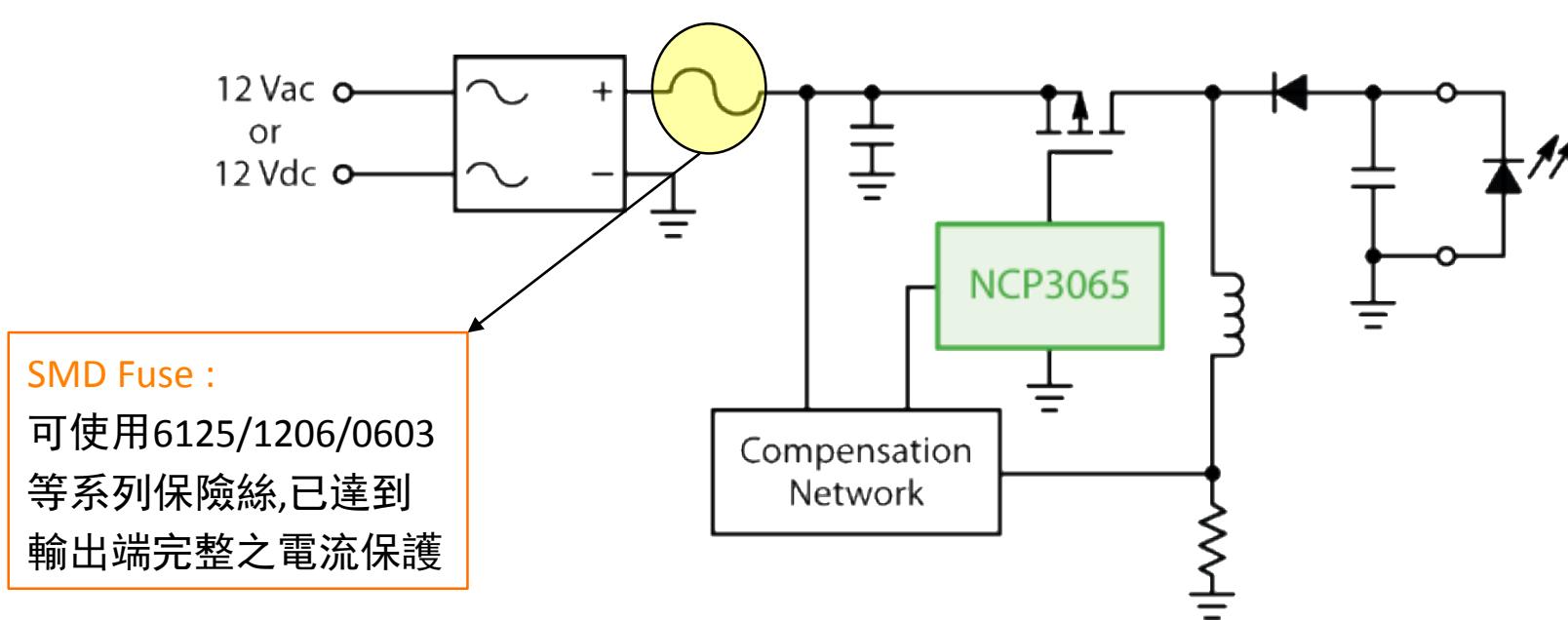



We appreciate your time

人本 · 信任 · 奮鬥 · 分享

www.walterfuse.com